

▲ Python: Input og output

Skrevet av: Oversatt fra [microbit-micropython.readthedocs.io](https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/io.html) (<https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/tutorials/io.html>)

Oversatt av: Øistein Søvik


Kurs: Microbit

Tema: Elektronikk, Tekstbasert, Lyd

Fag: Programmering

Klassestrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

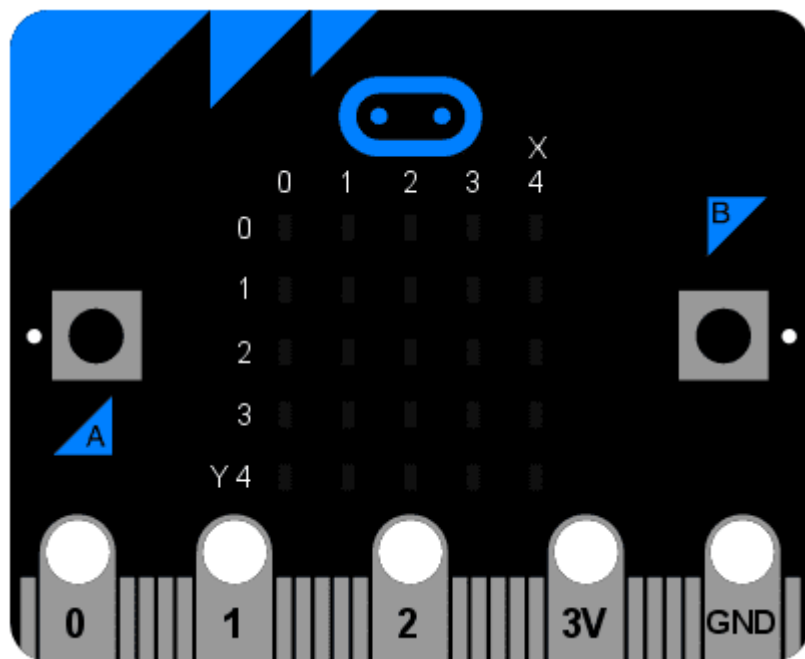Det eksisterer metal langs kanten på bunnen av din micro:bit som gjør at det ser ut som enheten din har tenner. Dette er input/outputkomponentene (eller I/O klemmene).



Noen av disse komponentene er større enn andre slik at slik at det er mulig å feste krokodilleklemmer til dem. Disse er merket som 0, 1, 2, 3V og GND (siden datamaskiner alltid begynner å telle fra null). Dersom du fester et kobblingsbrett til enheten er det mulig å feste mange ledninger til mindre enheter



Hver pin på micro:bit'en er et *objekt* med navn `pinN` hvor `N` er nummeret til pin'en. Så, for eksempel, for å gjøre noe med pin'en merket med 0 (null) så bruker vi objektet med navn `pin0`.

Enkelt!

Disse objektene har ulike *metoder* knyttet til dem avhengig av hva de ulike pin'ene er i stand til.

Kilen Python

Det enkleste eksempelet på input via pin'ene er å sjekke om de blir rørt. Så, du kan kile enheten din for å få den til å le slik:

```
from microbit import *  
  
while True:  
    if pin0.is_touched():  
        display.show(Image.HAPPY)  
    else:  
        display.show(Image.SAD)
```

Med en hånd, hold enheten din på GND pin'en (her står GND for "ground" eller jord på norsk). Så, med den andre hånden berør (eller kil) 0 (null) pin'en. Du skal nå se at displayet endres fra sur til glad!

Dette er en form for veldig enkel måling av input. Morroa begynner når du setter sammen elektriske komponenter og andre enheter via pin'ene.

Beep Boop

En av de enkleste tingene vi kan koble til enheten er en Piezo buzzer. Vi skal bruke den som output.





Disse små enhetene spiller av en høyfrekvent pipelyd når du kobbler dem til en lukket krets. For å koble til en til din micro:bit må du koble krokodille klemmer til pin 0 og GND, som vist på bilde under



Ledningen fra pin 0 skal være koblet til det positive kobblingspunktet (dette pleier å være det lengste beinet), mens ledningen fra GND skal til det negative kobblingspunktet.

Det følgende programmet vil gjøre at buzzeren lager en lyd:

```
from microbit import *  
  
pin0.write_digital(1)
```

Dette er gøy i akkurat 5 sekunder, og så ønsker du at den forferdelige lyden skal stoppe. La oss forbedre eksempelet vårt og i stedet få enheten til å pipe:

```
from microbit import *  
  
while True:  
    pin0.write_digital(1)  
    sleep(20)  
    pin0.write_digital(0)  
    ...
```

```
sleep(480)
```

Kan du finne ut hvordan dette programmet virker? Husk at `1` er "på" og `0` er av i den digitale verdenen.

Enheten er satt til å kjøre en `while`-løkke for alltid (siden `True` alltid er sant) og med en gang skru pin 0 på. Dette gjør at buzzeren piper. Mens buzzeren piper, så venter programmet for tyve millisekunder også skruer den pin 0 av. Dette gir effekten av ett kort pip. Endelig, så venter enheten i 480 millisekunder før den går tilbake til start og begynner på nytt igjen.



Prøv det ut selv



Hvor mange ganger piper enheten i sekundet?



Skriv om koden slik at den piper en gang i sekundet

Gratulerer du har laget et veldig enkelt metronom!

Lisens: The MIT License (MIT)

(<https://github.com/bbcmicrobit/micropython/blob/master/LICENSE>)